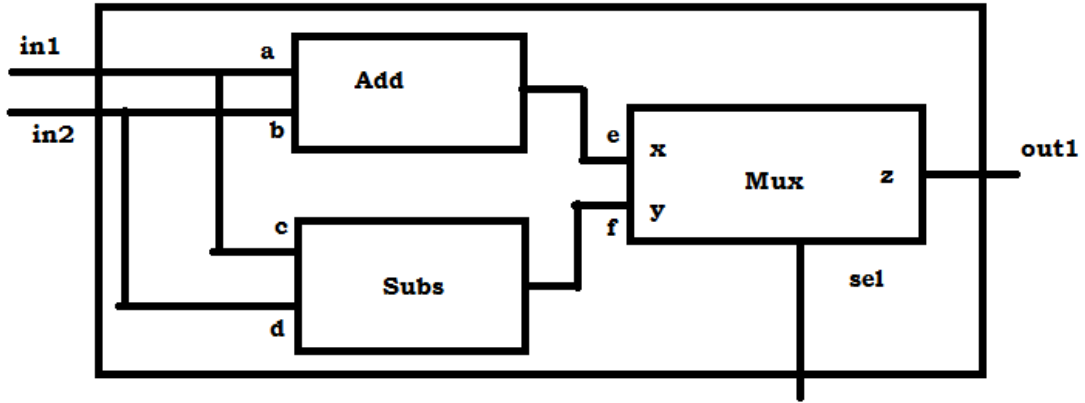


MULTI SUBCIRCUIT ON A BOARD



Yukarıdaki ana devre ve alt devrelerin verilog kodlarını yazarak, EDAPlay de simülasyonunu yapınız.